



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期: 2022 夏季

课程名称: 计算机设计与实践

实验名称: CPU 设计

实验性质: 综合设计型

实验学时: 52 地点: T2###

学生班级: 计算机 7 班

学生学号: 200110711

学生姓名: 黄飞宇

评阅教师: _____

报告成绩: _____

实验与创新实践教育中心制

2022 年 7 月

设计的功能描述（含所有实现的指令描述，以及单周期/流水线 CPU 频率）

支持 24 条必做指令的单周期/流水线 miniRV-1 CPU, 单周期 CPU 频率为 25MHz, 流水线 CPU 频率为 100MHz, 支持下板验证。

各指令描述如下：


助记符	使用语法	操作及解释
BIT#		(r)表示寄存器r的值; Mem[addr]表示地址为addr的存储单元的值; sext表示有符号扩展
R-类型		
add	add rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) + (rs2)$
sub	sub rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) - (rs2)$
and	and rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \& (rs2)$
or	or rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) (rs2)$
xor	xor rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \wedge (rs2)$
sll	sll rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \ll (rs2)$
srl	srl rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg (rs2)$, 逻辑右移
sra	sra rd, rs1, rs2	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg (rs2)$, 算术右移
I-类型		
addi	addi rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) + \text{sext}(\text{imm})$
andi	andi rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) \& \text{sext}(\text{imm})$
ori	ori rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) \text{sext}(\text{imm})$
xori	xori rd, rs1, imm	$(rd) \leftarrow (rs1) \wedge \text{sext}(\text{imm})$
slli	slli rd, rs1, shamt	$(rd) \leftarrow (rs1) \ll \text{shamt}$
srl	srl rd, rs1, shamt	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg \text{shamt}$, 逻辑右移
srai	srai rd, rs1, shamt	$(rd) \leftarrow (rs1) \gg \text{shamt}$, 算术右移
lw	lw rd, offset(rs1)	$(rd) \leftarrow \text{sext}(\text{Mem}[(rs1) + \text{sext}(\text{offset})][31:0])$
jalr	jalr rd, offset(rs1)	$t \leftarrow pc + 4; pc \leftarrow ((rs1) + \text{sext}(\text{offset})) \& \sim 1; (rd) \leftarrow t$
S-类型		
sw	sw rs2, offset(rs1)	$\text{Mem}[(rs1) + \text{sext}(\text{offset})] \leftarrow (rs2)[31:0]$
B-类型		
beq	beq rs1, rs2, offset	if $(rs1 = rs2)$ $pc \leftarrow pc + \text{sext}(\text{offset})$
bne	bne rs1, rs2, offset	if $(rs1 \neq rs2)$ $pc \leftarrow pc + \text{sext}(\text{offset})$
blt	blt rs1, rs2, offset	if $(rs1 < rs2)$ $pc \leftarrow pc + \text{sext}(\text{offset})$, 有符号比较
bge	bge rs1, rs2, offset	if $(rs1 \geq rs2)$ $pc \leftarrow pc + \text{sext}(\text{offset})$, 有符号比较
U-类型		
lui	lui rd, imm	$(rd) \leftarrow \text{sext}(\text{imm}[31:12] \ll 12)$
J-类型		
jal	jal rd, offset	$(rd) \leftarrow pc + 4; pc \leftarrow pc + \text{sext}(\text{offset})$

设计的主要特色（除基本要求以外的设计）


无。

资源使用情况、功耗数据截图（实现后）

● 单周期

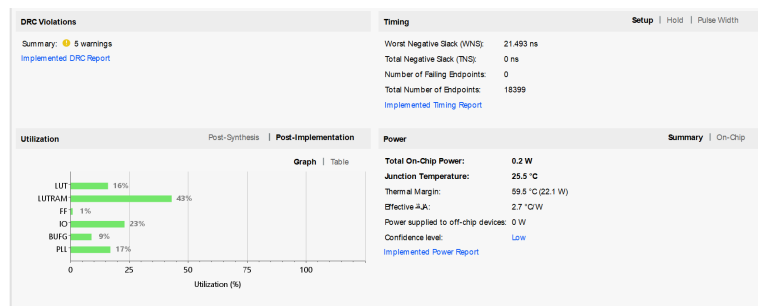

● 流水线

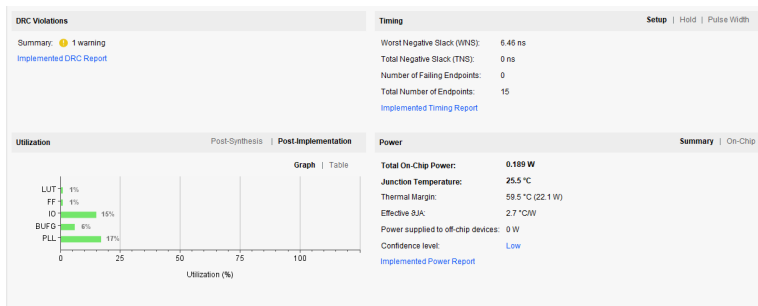


1 单周期 CPU 设计与实现

1.1 单周期 CPU 整体框图

(要求: 无需画出模块内的逻辑, 但要标出模块之间信号线的信号名和位宽, 以及说明每个模块的功能含义)


单周期整体框图

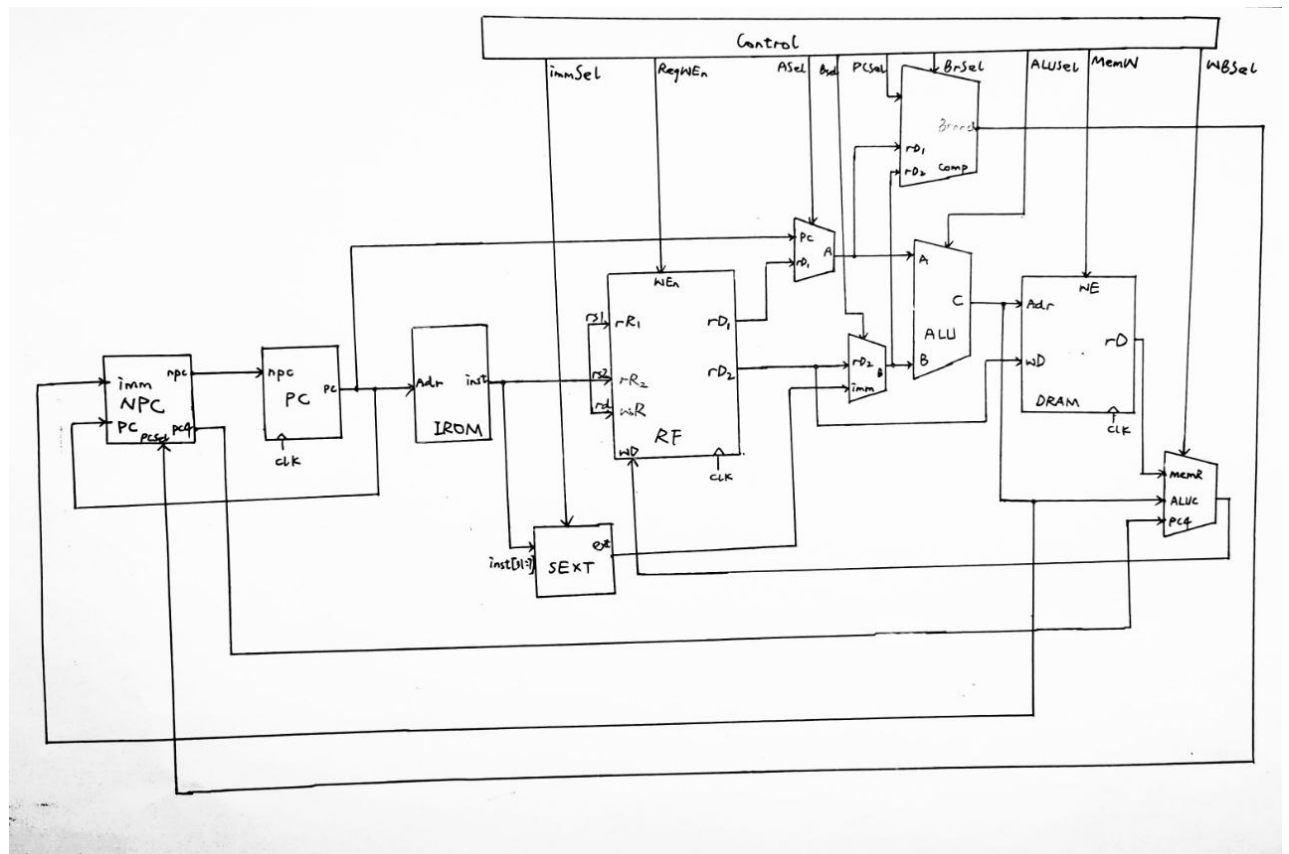


1.2 单周期 CPU 模块详细设计

(要求: 各个模块的详细设计图, 要包含内部的子模块, 以及关键性逻辑, 标出信号名和位宽, 并有详细说明)


● NPC & PC

 


● SEXT

 


● RF

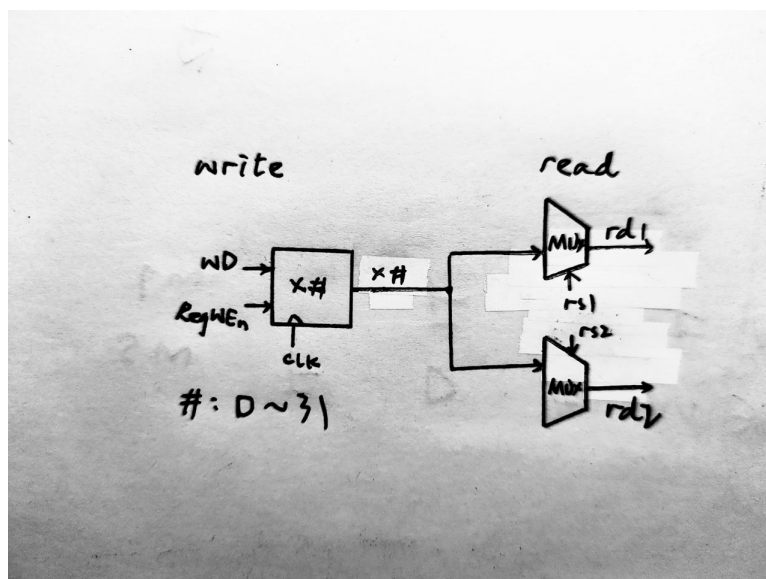

● ALU

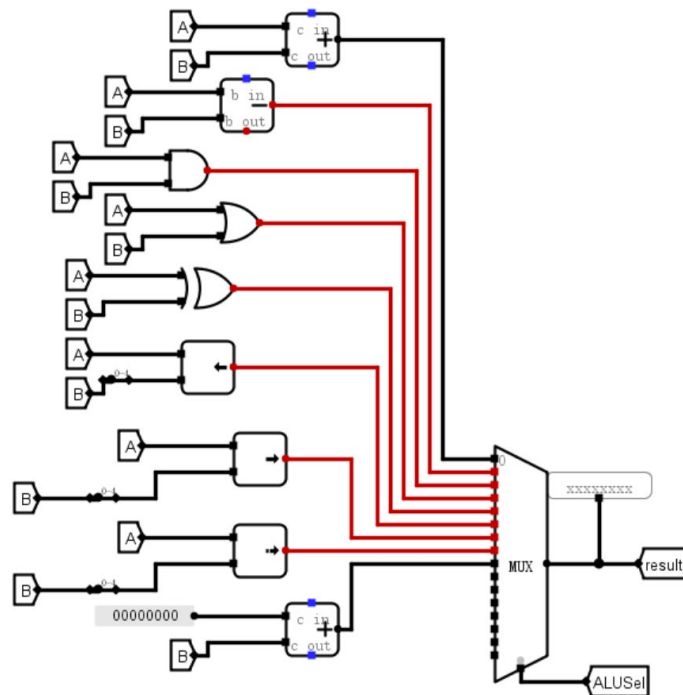

● COMP

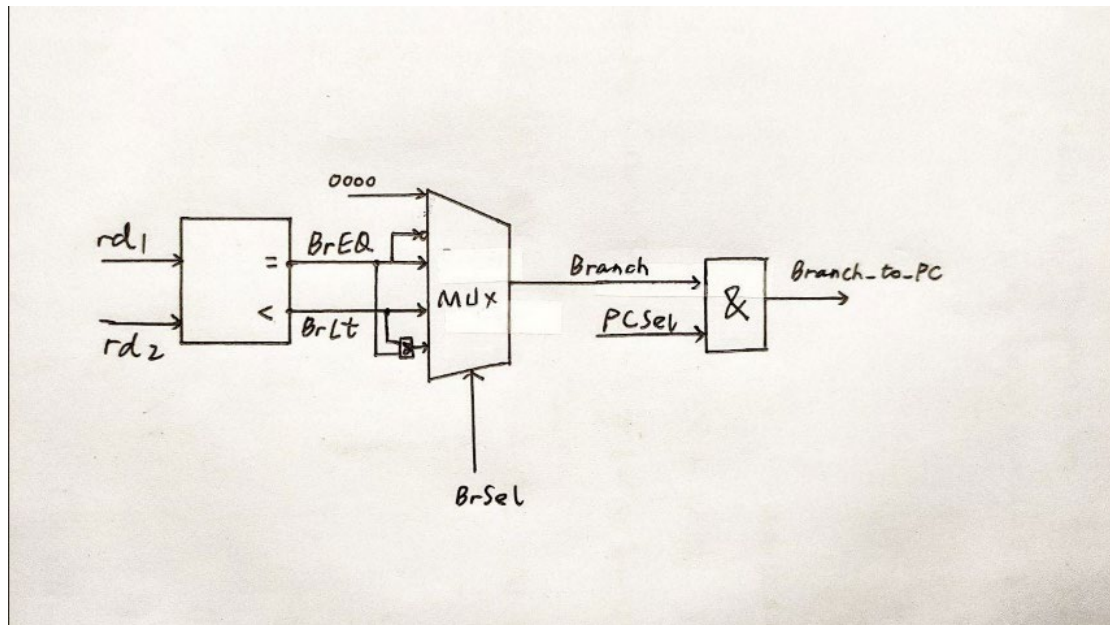


1.3 单周期 CPU 仿真及结果分析

(要求：包含逻辑运算指令、访存指令、跳转指令的仿真截图，以及结果分析)

12		12	start:
11	00100093	11	addi x1, x0, 0x1
10	00108113	10	addi x2, x1, 0x1
9	00110193	9	addi x3, x2, 0x1
8	0021d463	8	bge x3, x2, mem_inst
7	00108093	7	addi x1, x1, 0x1
6		6	
5		5	mem_inst:
4	00312023	4	sw x3, 0x0(x2) # store x3 in 0x2
3	00012103	3	lw x2, 0x0(x2) # load x2 from 0x2, x2 = 0x3
2	fe3112e3	2	bne x2, x3, start
1	fe1ff06f	1	jal x0, start
15		15	

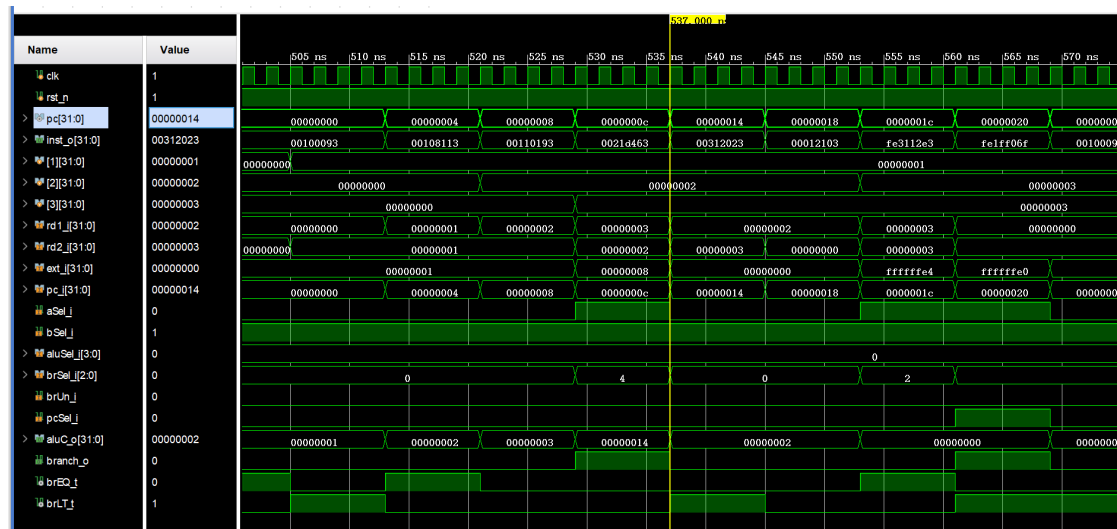
1. 逻辑运算指令

- 黄线处，指令为 bge;
- ALU 获取 rd1 与 rd2，得到判断 brEQ=0, brLT=0，满足跳转条件;
- pc 由 0x0C 跳转至 0x14



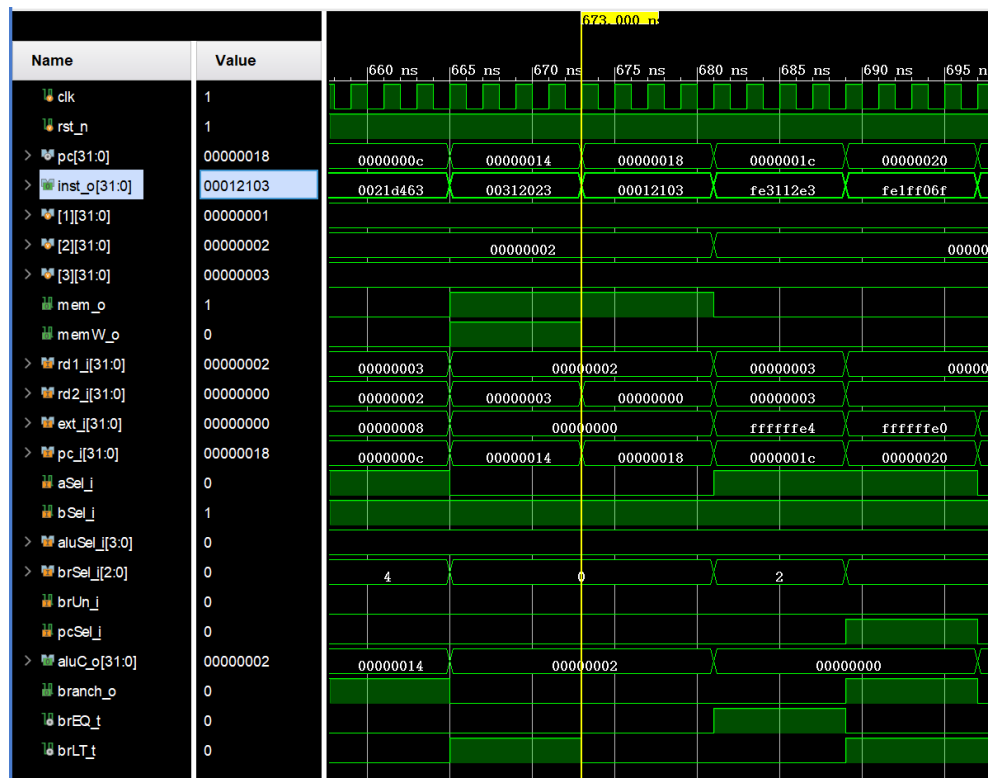
2. 访存指令

- 黄线前后为 sw 与 lw 指令，先将 x3 数值 3 存入 0x2 处，再用 x2 取出;
- 黄线前后的 mem_o 信号均为高电平，表明为访存操作; memW_o 信号前为低电平，表明为写入 DRAM;
- 可以看到 x2 的数据从 0x2 变成了 0x3，表示取出与写入成功



3. 跳转指令

- 黄线前为 jal 指令，跳转至 start 处 (0x0)，跳转正确

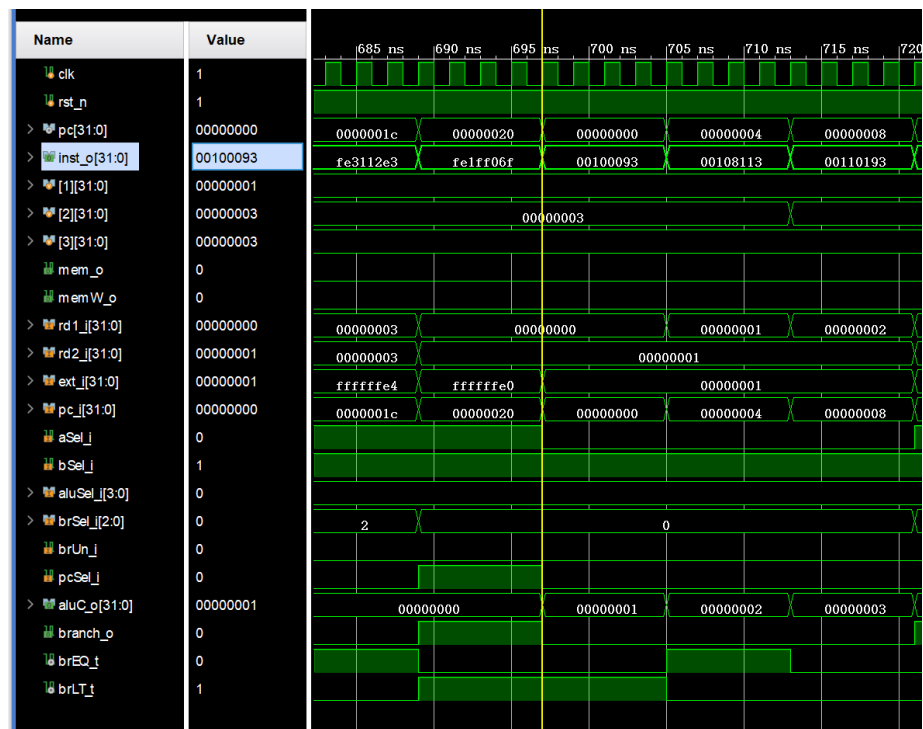


2 流水线 CPU 设计与实现

2.1 流水线的划分

(要求：画出流水线的划分，并标明每个阶段 CPU 完成的功能)

经典五级流水线：

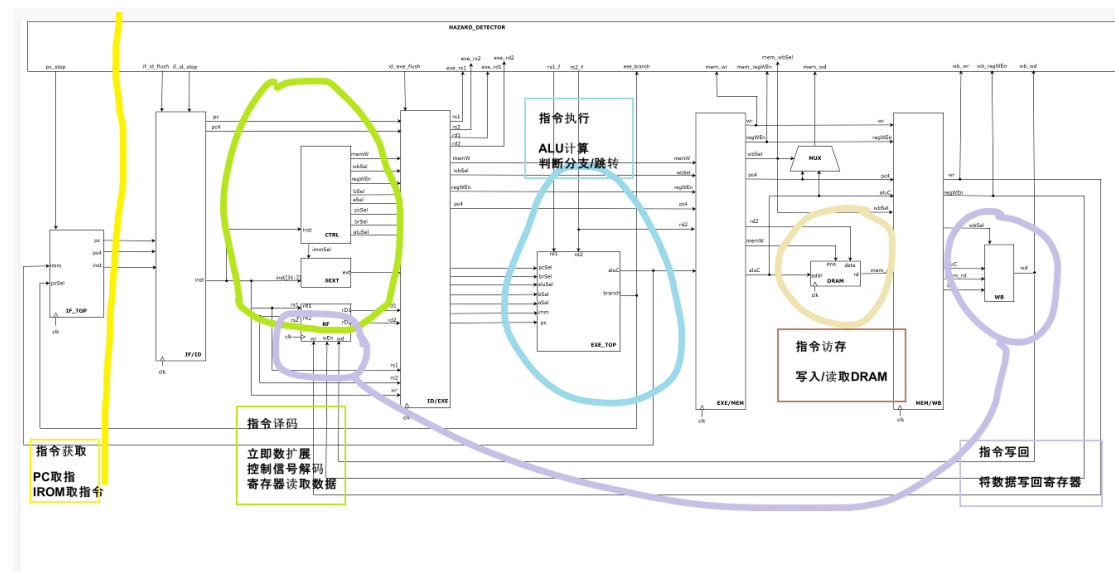
1. IF: 指令获取
2. ID: 指令译码
3. EXE: 指令执行
4. MEM: 指令访存
5. WB: 指令写回



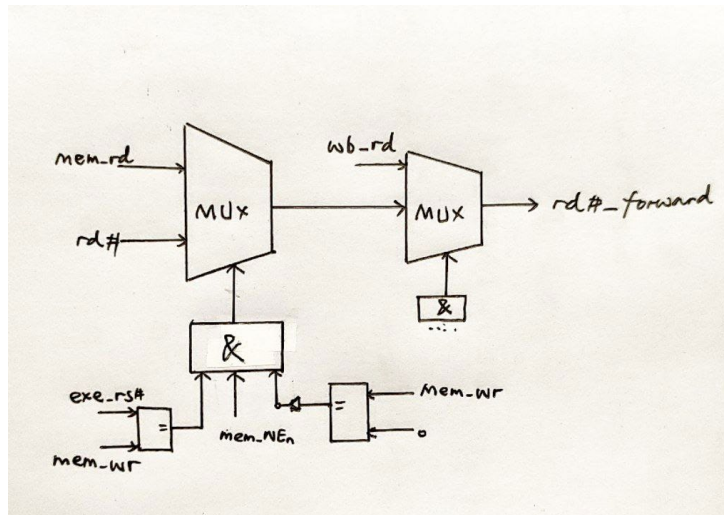2.3 流水线 CPU 模块详细设计

(要求: 各个模块的详细设计图, 要包含内部的子模块, 以及关键性逻辑, 标出信号名和位宽, 并有详细说明; 数据冒险与控制冒险的解决方法必须要详细说明)

数据前递在整体框图中有详细连线, 此处仅对 hazard_detector 模块进行说明:



数据冒险与控制冒险的解决方法:

- 数据冒险: 在 ID/EXE 后半阶段检测冒险, 将前递的数据传送到 exe_top/alu 中; 也就是在 hazard_detector 判断并输出 ALU 的输入 rs1_f, rs2_f.
 - rs_f 三种选择: rd, MEM.wd, WB.wd
 - load 停顿控制: PC, IF/ID 停顿; ID/EXE 清空
 - 冒险类型
 - 1A: ID/EX.rs1 = EX/MEM.wR (其他省略)
 - 2A: ID/EX.rs2 = EX/MEM.wR
 - 1B: ID/EX.rs1 = MEM/WB.wR
 - 2B: ID/EX.rs2 = MEM/WB.wR
 - C: 在同时写入和读取的情况下, 对于读取数据进行判断 $rs=wr \ \&\& \ regWE_n \ \&\& \ wr \neq 0$, 是否直接读取写入的数据 wd. (另一种形式的前递)
- 控制冒险: 假设分支不发生, 如果发生分支跳转, 则插入两个 bubble; 也就是在 hazard_detector 中, 传入 EXE 阶段的 branch, 如果有控制冒险, 则清空 IF/ID, ID/EXE 以达到插入两个 bubble 的目的.

2.4 流水线 CPU 仿真及结果分析

(要求: 包含数据冒险、控制冒险的仿真截图, 以及结果分析)

1. 控制冒险

```
0: jal x0,4 <reset_vector>
4: addi x1,x0,0
8: addi x2,x0,0
c: add x14,x1,x2
10: addi x7,x0,0
14: addi x3,x0,2
```


- 给出复位信号, 由于根据『假设分支不发生』策略, PC 不断加 4;
- 当第一条跳转指令执行至 EXE 阶段时, 立即发出 flush 信号, 清空错误取出的两条指令, 下一条指令 PC 为跳转指令给出的 Imm 值。

此时 EXE 传出跳转信号, npc 为指令计算结果

if_pc: 0 => 4 => 8 => 4 => 8

id_pc: 0 => 0 => 4 => 0 => 4

立即清空 IF/ID, ID/EXE 寄存器数值, 标识指令无效

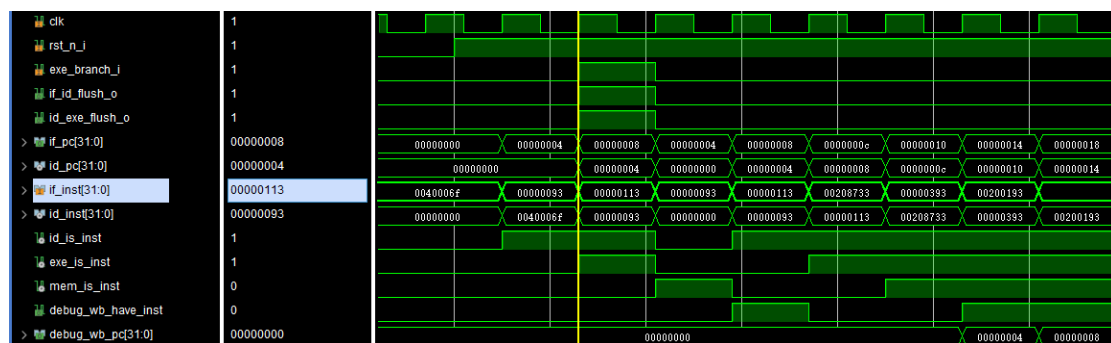

2. 数据冒险

```
start:
1 addi x1, x0, 1 # x1 ← 1
2 addi x2, x1, 1 # x2 ← 2
3 addi x3, x1, 2 # x3 ← 3
4 addi x4, x1, 3 # x4 ← 4
5 addi x5, x4, 1 # x5 ← 5
6 add x6, x6, x1 # x6 ← x6 + 1
7 jal x0, start
```

- 黄线处指令开始执行, 五个周期后 (蓝线处), 数值才写入 x1 中
- 第二条指令与第一条指令的数据冒险 (蓝线前两个周期) 根据下图判断, 将 mem_wd_i 前递至 rs2_f_o

```
// situation A: EXE & MEM hazard
assign rs2_exe_mem_hazard = (exe_rs2_i == mem_wr_i) && mem_regWEn_i && mem_wr_i != 0;

// situation B: EXE & WB hazard
assign rs2_exe_wb_hazard = (exe_rs2_i == wb_wr_i) && wb_regWEn_i && wb_wr_i != 0;

// rs2: forward data
always @(*) begin
    if (rs2_exe_mem_hazard) rs2_f_o = mem_wd_i;
    else if (rs2_exe_wb_hazard) rs2_f_o = wb_wd_i;
    else rs2_f_o = exe_rd2_i;
end
```



3 设计过程中遇到的问题及解决方法

解决方法：看波形分析，Trace 与仿真双管齐下

问题：

1. Passed Tests: beq, bne
Failed Tests: blt, bge

* 等于正确, 大于小于错误

```
case (a_b_sign_eq)
  0: brLT_o = rd1_i[30:0] < rd2_i[30:0] ? `BRLT_T : `BRLT_F;
< 1: brLT_o = rd1_i[31] == 0 ? `BRLT_T : `BRLT_F;
---
> 1: brLT_o = rd1_i[31] == 1 ? `BRLT_T : `BRLT_F;
endcase
```

2. Passed Tests: slli, srai, srli
Failed Tests: sll, sra, srl

* 立即数移位操作正确, 寄存器移位错误

```
< `ALUSEL_SRL: aluC_o = a >> b;
---
> wire [4:0] shamt = b[4:0];
> `ALUSEL_SRL: aluC_o = a >> shamt;
```

3. 将前递的数据传入寄存器

仅 `sw` 未通过.

* `wb_top` 中 `mem_rd_i` 恒为零, 意即: `sw` 无法读出 `lw` 写入的数据

```
exe_mem_reg CPU_EXE_MEM (
  .clk_i      (clk      ),
  .rst_n_i    (rst_n_i  ),
  < .exe_rd2_i (exe_rd2  ),
  > .exe_rd2_i (rs2_forward),
```

4 总结

(要求：个人收获以及对课程的建议)

个人收获：

1. 学会写实验报告，学会使用 **Excel**，更熟练地使用 **Word**
2. 更加理解 **CPU** 的内部构造与流水线的底层实现

建议在课程前将 [流水线] 整体硬件框图实现。